



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO


EXAMEN: 4º Parcial

PROFESOR: Agustín Pérez Contreras

MATERIA: Electricidad y Magnetismo

NOMBRE DEL ALUMNO: Marieta Villegas Alfonso

Problema 1

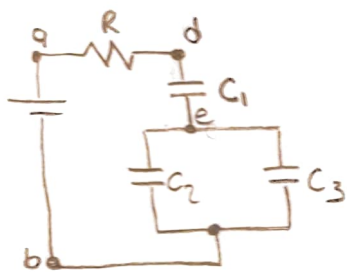

Calcular

a) Capacitor equivalente

b) $q_{eq} = ?$ if $t = \frac{1}{2} RC_{eq}$

c) $V_{db} = ?$ if $t = \frac{1}{2} RC_{eq}$

d) $i = ?$ if $t = \frac{1}{2} RC_{eq}$

e) $t = ?$ para $q = \frac{1}{2} q_{max}$

DATOS

$$R = 2 \times 10^5 \Omega$$

$$C_1 = 6 \mu F$$

$$C_2 = 5 \mu F$$

$$C_3 = 7 \mu F$$

$$V_{ab} = 100 [V]$$

a) $C_{2,3} = C_2 + C_3 = 12 [\mu F]$ ✓

b) $q_{eq} = (V_{ab})(C_{eq})(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$
 $= (V_{ab})(C_{eq})(1 - e^{-\frac{1}{2}}) = (100)(4 \times 10^{-6})(1 - e^{-\frac{1}{2}}) = 157.3877 \times 10^{-6} [C]$

c) $V_{db} = V_{ab}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ if $t = \frac{1}{2} RC_{eq}$
 $V_{db} = V_{ab}(1 - e^{-\frac{1}{2}}) = (100)(1 - e^{-\frac{1}{2}}) = 39.3169 [V]$

d) $i = \frac{V_{ab}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ if $t = \frac{1}{2} RC_{eq}$

$$i = \frac{100}{2 \times 10^5} e^{-\frac{1}{2}} = 303.2653 \times 10^{-6} [A]$$

e) $q = q_{max}(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ if $q = \frac{1}{2} q_{max}$

$$\therefore 1 - e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{2} ; -\frac{t}{RC} = \ln \frac{1}{2} ; t = -RC \ln \frac{1}{2}$$

$$t = -(2 \times 10^5)(4 \times 10^{-6})[\ln(\frac{1}{2})] = .5545 [\text{segundos}]$$

continúa →



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO


EXAMEN: 4º Parcial

PROFESOR: Agustín Pérez Contreras

MATERIA: Electricidad y Magnetismo

NOMBRE DEL ALUMNO: Morrieta Villegas Alfonso

Problema 2

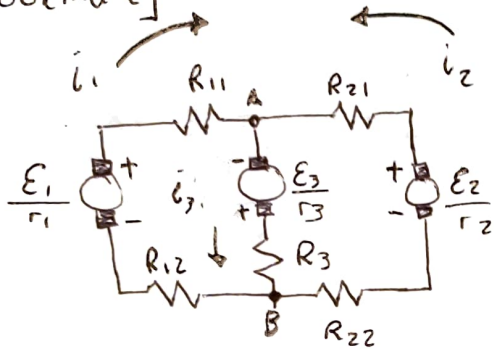


$$\begin{aligned} R_{11} &= 4 \Omega \\ R_{12} &= 6 \Omega \\ R_{22} &= 7 \Omega \\ R_{21} &= 5 \Omega \\ R_3 &= 8 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_1 &= 3 \Omega \\ r_2 &= 2 \Omega \\ r_3 &= 1 \Omega \\ E_1 &= 100 [V] \\ E_2 &= 40 [V] \\ E_3 &= 20 [V] \end{aligned}$$

Calcular


$$V_{ab} =$$

// First equation

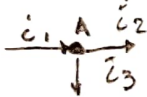

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$


// Malla 1

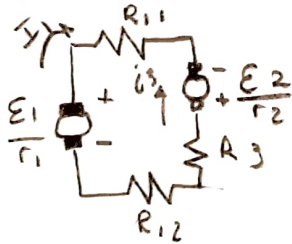

$$(R_{11} + r_1 + R_{12}) i_1 + 0 i_2 + (R_3 + r_3) i_3 = (E_1 + E_3)$$

$$\rightarrow 13 i_1 + 0 i_2 + 9 i_3 = 120$$

// Malla -2

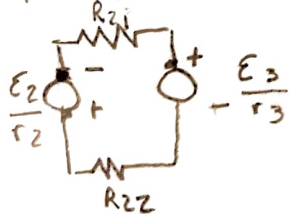

$$0 i_1 + (R_{21} + R_{22} + r_2) i_2 + (R_3 + r_3) i_3 = -E_2 + E_3$$

$$\rightarrow 0 i_1 + 14 i_2 + 9 i_3 = 60$$

// Sistema de ecuaciones

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$13 i_1 + 0 i_2 + 9 i_3 = 120$$

$$0 i_1 + 14 i_2 + 9 i_3 = 60$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 13 & 0 & 9 & 120 \\ 0 & 14 & 9 & 60 \end{bmatrix} \sim$$


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 9/13 & 129/13 \\ 0 & 14 & 9 & 60 \\ 0 & 14 & 9 & 60 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 444/85 \\ 0 & 1 & 9/14 & 30/7 \\ 0 & 0 & 425/182 & 11230/91 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 444/85 \\ 0 & 1 & 9/14 & 30/7 \\ 0 & 0 & 1 & 492/85 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 444/85 \\ 0 & 1 & 0 & 48/25 \\ 0 & 0 & 1 & 492/85 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} i_3 &= 5.3882 [A] \\ i_2 &= 0.5647 [A] \\ i_1 &= 5.2235 [A] \end{aligned}$$

// Método Alternativo

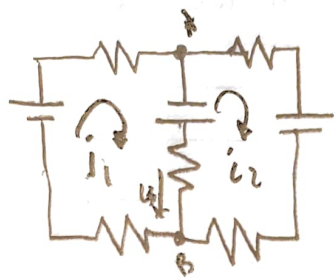

$$100 - (3+4+1+8+6)i_1 + 20 + (1+8)i_2 = 0$$


$$-20 - (5+2+7+8+1)i_2 - 40 + (8+1)i_1 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} -22i_1 + 9i_2 = -120 \\ 9i_1 - 23i_2 = 60 \end{cases} ; i_1 = \frac{444}{85} = 5.2235 \text{ [A]}$$

$$\therefore i_2 = -\frac{48}{85} = -.5647 = -.5647 \text{ [A]}$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 ; i_3 = (5.2235) - (-.5647) = 5.7882 \text{ [A]}$$

// Eficiencia

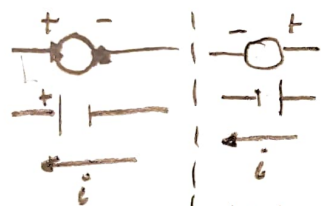

// Generator // Motor

ϵ_1

$$\eta_1^{\Delta} \text{Generator} = \frac{\epsilon_g - ir}{\epsilon_g} = \frac{100 - (5.2235)(3)}{100} = .843295$$

ϵ_3

$$\eta_3^{\Delta} \text{Generator} = \frac{\epsilon_g - ir}{\epsilon_g} = \frac{20 - (5.7882)(1)}{20} = .71059$$

ϵ_2

$$\eta_2^{\Delta} \text{Generator} = \frac{\epsilon_g - ir}{\epsilon_g} = \frac{40 - (.564)(2)}{40} = .971765$$

// Voltage

$$V_{ab} = (1+8)(5.7882) - 20 = 32.0938 \text{ [V]}$$



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO


EXAMEN: 4º Parcial

PROFESOR: Agustín Pérez Contreras

MATERIA: Electricidad y Magnetismo

NOMBRE DEL ALUMNO: Morrieta Villegas Alfonso

Problema 3]

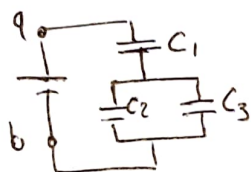

$$V_{ab} = 100 \text{ [V]}$$

$$C_1 = 6 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 5 \mu\text{F}$$

$$C_3 = 7 \mu\text{F}$$

CALCULAR

$$C_{eq} = ?$$

$$V_{ad} = ?$$

$$q_{eq} = ?$$

$$V_{db} = ?$$

$$q_1 = ?$$

$$E_{u \text{ al } m C_1} = ?$$

$$q_2 = ?$$

$$E_{u \text{ al } m C_2} = ?$$

$$q_3 = ?$$

$$E_{u \text{ al } m C_3} = ?$$

$$E_{u \text{ al } m C_{eq}} = ?$$

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 12 \mu\text{F}$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}}} = 4 \mu\text{F}$$

$$C_{eq} = \frac{q}{V_{ab}} ; q_{eq} = (C_{eq})(V_{ab})$$

$$\therefore q_{eq} = (100)(4 \times 10^{-6}) = 4 \times 10^{-4} \text{ [C]}$$

$$V_{ab} = V_{ad} + V_{db} ; q_{eq} = q_1 = q_2 + q_3$$

$$V_{ad} = \frac{q_1}{C_1} = \frac{(4 \times 10^{-4})}{(6 \times 10^{-6})} = \frac{200}{3} = 66.667 \text{ [V]}$$

$$\therefore V_{db} = V_{ab} - V_{ad} = 33.333 \text{ [V]}$$

$$C_1 = \frac{q_1}{V_{ad}} ; q_1 = (C_1)(V_{ad}) = (6 \times 10^{-6}) \left(\frac{200}{3} \right) = 4 \times 10^{-4} = 400 \times 10^{-6} \text{ [C]}$$

$$C_2 = \frac{q_2}{V_{db}} ; q_2 = (C_2)(V_{db}) = (5 \times 10^{-6}) \left(\frac{100}{3} \right) = 166.667 \times 10^{-6} \text{ [C]}$$

$$C_3 = \frac{q_3}{V_{db}} ; q_3 = (C_3)(V_{db}) = (7 \times 10^{-6}) \left(\frac{100}{3} \right) = 233.333 \times 10^{-6} \text{ [C]}$$

continúa →

► Evalm

$$E_{\text{alm}c_1} = \left(\frac{1}{2}\right)(C_1)(V_{ad})^2 = \left(\frac{1}{2}\right)(6 \times 10^{-6})\left(\frac{200}{3}\right)^2 = .01333 \underline{\underline{[J]}}$$

$$E_{\text{alm}c_2} = \left(\frac{1}{2}\right)(5 \times 10^{-6})\left(\frac{100}{3}\right)^2 = 2.777 \times 10^{-3} \underline{\underline{[J]}}$$

$$E_{\text{alm}c_3} = \left(\frac{1}{2}\right)(7 \times 10^{-6})\left(\frac{100}{3}\right)^2 = 3.888 \times 10^{-3} \underline{\underline{[J]}}$$

$$E_{\text{alm}c_9} = \left(\frac{1}{2}\right)(4 \times 10^{-6})(100)^2 = .02 \underline{\underline{[J]}}$$

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO




EXAMEN: 4º Parcial

PROFESOR: Agustín Pérez Contreras

MATERIA: Electrodinámica y Magnetismo

NOMBRE DEL ALUMNO: Horacio Villegas Alfonso

Problema 4]

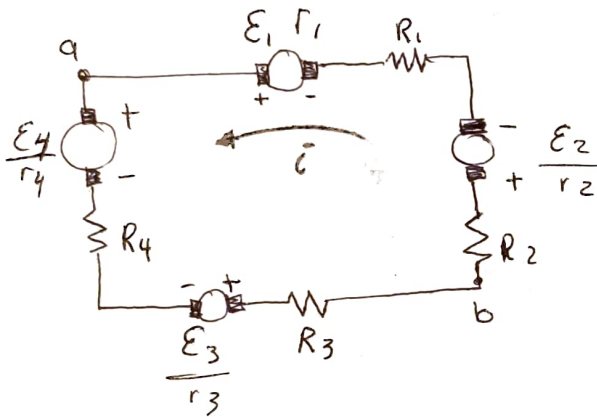

$E_1 = 100 \text{ V}$	$R_1 = 9 \Omega$	CALCULAR
$E_2 = 60 \text{ V}$	$R_2 = 6 \Omega$	$i = ?$
$E_3 = 40 \text{ V}$	$R_3 = 7 \Omega$	$V_{ab} = ?$
$E_4 = 20 \text{ V}$	$R_4 = 8 \Omega$	$\eta_1 = ?$
$r_1 = 4 \Omega$		$\eta_2 = ?$
$r_2 = 3 \Omega$		$\eta_3 = ?$
$r_3 = 2 \Omega$		$\eta_4 = ?$
$r_4 = 2 \Omega$		

Generador

$$i = \frac{\sum \mathcal{E}}{\sum r} = \frac{E_1 - E_4 + E_3 - E_2}{r_1 + r_2 + r_3 + r_4} = \frac{60}{40} = 1.5 \text{ [A]}$$

$E_1, E_3 \triangleq$ Generadores
 $E_2, E_4 \triangleq$ Motores

$$\mathcal{E}_g i + V_{abi} = \mathcal{E}_m + i^2 R; V_{ab} = \sum i_g - (\mathcal{E}_g - \mathcal{E}_m); V_{ab} = \sum i R - \sum \mathcal{E}$$

$$\therefore V_{ba} = (22)(1.5) - (100 - 60) = -7 \text{ [V]} \Rightarrow V_{ab} = 7 \text{ [V]}$$

$$V_{ab} = (18)(1.5) - (-20 + 40) = 7 \text{ [V]}$$

$$\eta_g = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = \frac{\mathcal{E}_g i - i^2 r_g}{\mathcal{E}_g i} = \frac{\mathcal{E}_g - i r}{\mathcal{E}_g}$$

// Generadores
 $E_1]$

$$\eta_{motor} = \frac{\mathcal{E}_m i}{\mathcal{E}_m i + i^2 r} = \frac{\mathcal{E}_m}{\mathcal{E}_m + i r}$$

$$\eta_1 = \frac{100 - (1.5)(4)}{100} = .94$$

$\epsilon_3]$

$$\eta_3 = \frac{40 - (1.5)(2)}{40} = \underline{\underline{.925}}$$

// Motores

$$\eta_2 = \frac{60 - (1.5)(3)}{60 + (1.5)(3)} = \underline{\underline{.9302}}$$

$$\eta_4 = \frac{20 - (1.5)(1)}{20 + (1.5)(1)} = \underline{\underline{.9302}}$$

// Resumen

• Generadores $\left| \begin{array}{l} \eta_1 = \underline{\underline{.94}} \\ \eta_3 = \underline{\underline{.925}} \end{array} \right.$

• Motores $\left| \begin{array}{l} \eta_2 = \underline{\underline{.9302}} \\ \eta_4 = \underline{\underline{.9302}} \end{array} \right.$